

Schaltungstechnik 1

Kirchhoff-Gesetze

Anwendbarkeit

Konzentriertheithypothese muss erfüllt sein:

$$d \ll \lambda = \frac{c}{f}$$

d: Größe der Schaltung

λ : Wellenlänge

Knotenregel (KCL)

Für jeden Knoten gilt:

Die Summe aller Ströme ist Null.

$$\sum_{\text{Knoten}} i_j(t) = 0$$

(herausfließende Ströme positiv)

Anzahl linear unabhängiger Knotengleichungen: **(n-1)**

n: Anzahl der Knoten

KCL in Matrixform: $\mathbf{A} \cdot \underline{i} = \underline{0}$

Maschenregel (KVL)

Für jede Masche gilt:

Die Summe der Teilspannungen ist Null.

$$\sum_{\text{Umlauf}} u_j(t) = 0$$

(Spannungen in Umlaufrichtung positiv)

Anzahl linear unabhängiger Schleifengleichungen: **b-(n-1)**

b: Anzahl der Zweige

n: Anzahl der Knoten

KVL in Matrixform: $\underline{u} - \mathbf{A}^T \cdot \underline{u}_k = \underline{0} \quad (\mathbf{M} = \mathbf{A}^T)$

Resistive Eintore

Darstellungsformen

Implizit: $f_F(u, i) = 0$
 Explizit: $u = r(i), i = g(u)$
 Parametrisiert: $u = u(\lambda), i = i(\lambda)$

Eigenschaften

F ist...

- stromgesteuert
- spannungsgesteuert
- ungepolt
- passiv
- aktiv
- verlustlos
- quellenfrei
- streng linear

Kennlinie von F ...

- \exists Darstellung $u = r(i)$
- \exists Darstellung $i = g(u)$
- ... ist punktsymmetrisch zu (0/0)
- ... verläuft nur im I. oder III. Quadr.
- ... ist nicht passiv
- ... liegt nur auf den Achsen
- ... geht durch den Ursprung
- ... ist Ursprungsgerade, Ursprung oder ganze u-i-Ebene
- ... ist eine beliebige Gerade
- ... besteht aus Geradenstücken

Umpolung

Punktspiegelung der Kennlinie am Ursprung

$$(u, i) \in F \Leftrightarrow (-u, -i) \in F$$

Dualität

Für $R_d = 1\Omega$: Spiegelung an der Winkelhalbierenden.

$$(u, i) \in F \Leftrightarrow (R_d i, \frac{u}{R_d}) \in F^d$$

Widerstände

$$u = R \cdot i \quad R = \frac{1}{G} \quad R_1 || R_2 = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} \quad (\text{Parallel})$$

$$\text{Reihenschaltung: } R_{\text{gesamt}} = R_1 + \dots + R_i$$

$$\text{Parallelschaltung: } \frac{1}{R_{\text{gesamt}}} = \frac{1}{R_1} + \dots + \frac{1}{R_i}$$

Leitwerte


$$i = G \cdot u \quad G = \frac{1}{R} \quad G_1 || G_2 = \frac{G_1 \cdot G_2}{G_1 + G_2} \quad (\text{Seriell})$$

$$\text{Reihenschaltung: } \frac{1}{G_{\text{gesamt}}} = \frac{1}{G_1} + \dots + \frac{1}{G_i}$$

$$\text{Parallelschaltung: } G_{\text{gesamt}} = G_1 + \dots + G_i$$

Spannungsteiler / Stromteiler

Spannungsteiler

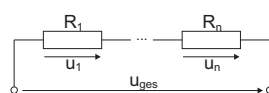


$$u_i = u_{\text{ges}} \cdot \frac{R_i}{R_{\text{ges}}} = u_{\text{ges}} \cdot \frac{G_{\text{ges}}}{G_i}$$

$$R_{\text{ges}} = R_1 + \dots + R_n$$

$$G_{1+2} = \frac{G_1 \cdot G_2}{G_1 + G_2}$$

Stromteiler

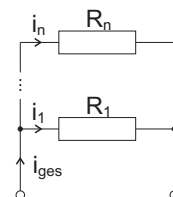

$$i_i = i_{\text{ges}} \cdot \frac{R_{\text{ges}}}{R_i} = i_{\text{ges}} \cdot \frac{G_i}{G_{\text{ges}}}$$

$$G_{\text{ges}} = G_1 + \dots + G_n$$

$$R_{1+2} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

$$u_{\text{ges}} = R_{\text{ges}} i_{\text{ges}}$$

$$R_{\text{ges}} = R_2 + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}$$

$$u_{R1} = \frac{1}{1 + \frac{R_2 R_3}{R_1 (R_2 + R_3)}} u_{\text{ges}}$$


$$u_{R2} = \frac{1}{1 + \frac{R_1 (R_2 + R_3)}{R_2 R_3}} u_{\text{ges}}$$

$$u_{R3} = u_{R2}$$


$$i_{R1} = i_{\text{ges}} \cdot \frac{R_3}{(R_2 + R_3)}$$

$$i_{R2} = \frac{R_3}{(R_2 + R_3)} i_{\text{ges}}$$
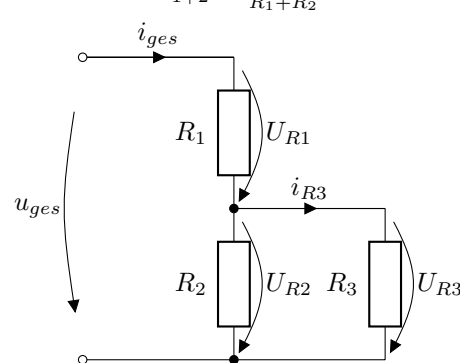
$$i_{R3} = \frac{R_2}{(R_2 + R_3)} i_{\text{ges}}$$



Quellwandlung linearer Quellen

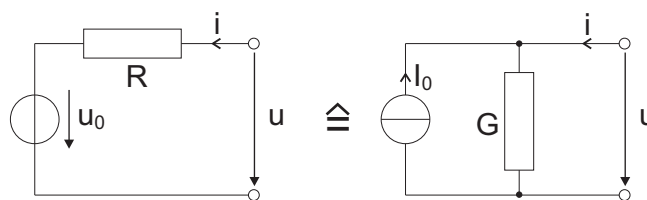

Wichtig: Pfeilrichtung I_0

Für jede lineare Quelle gilt:


$$u = R_i \cdot i + U_0 \quad \text{bzw.} \quad i = G_i \cdot u - I_0$$

Kennlinienbestimmung von verschalteten Bauteilen

Parallel

Die Spannung ist an jedem Bauteil gleich. Die Ströme werden nach der Knotenregel addiert.

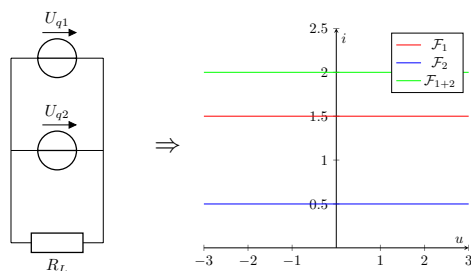
Grafisch: Kennlinien entlang der i -Achse addieren.



Seriell

Der Strom ist in jedem Bauteil gleich. Die Spannungen werden nach der Maschenregel addiert.

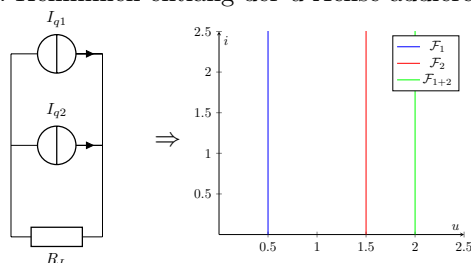Grafisch: Kennlinien entlang der u -Achse addieren.




Arbeitspunktbestimmung

Q : Quelleneintor

Q^x : Quelleneintor gespiegelt an der u -Achse

F : Lasteintor

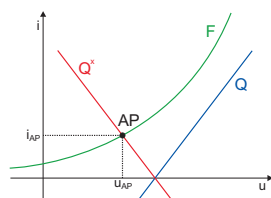

Rechnerisch: $i_Q = -i_F$

Graphisch: $AP = F \cap Q^x$

Linearisierung im Arbeitspunkt

z.B. Leitwertsbeschreibung:

$$\Delta i_F = \left. \frac{\partial i_F}{\partial u_F} \right|_{AP} \cdot \Delta u_F$$

$$(i_F = I_{AP} + \Delta i_F; \quad u_F = U_{AP} + \Delta u_F)$$

$$i_{F,lin} = \left. \frac{\partial i_F}{\partial u_F} \right|_{AP} \cdot (u_F - U_{AP}) + I_{AP}$$

$$i_{F,lin} = \underbrace{\left. \frac{\partial i_F}{\partial u_F} \right|_{AP}}_g \cdot u_F - \underbrace{\left. \frac{\partial i_F}{\partial u_F} \right|_{AP} \cdot U_{AP} + I_{AP}}_{I_{0,AP}}$$

Ersatzschaltbilder


Zuerst alle Bauteile im Arbeitspunkt linearisieren. Erhalte

$$u_1 = U + \Delta u$$

Großsignal: Alle Wechselquellen weglassen. $u_1 = U$


Kleinsignal: Alle Konstantquellen weglassen. $U_1 = \Delta u$

Ersetzen von Quellen

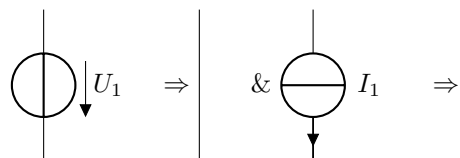


Bauelemente

Nullator

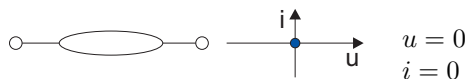


Strom/spannungsgesteuert, ungepolt, passiv, verlustlos, quellenfrei, streng linear. Dual zu Nullator.

Norator

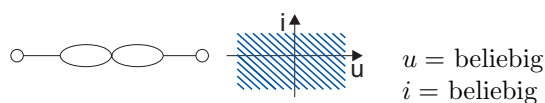


Ungepolt, aktiv, quellenfrei, streng linear. Dual zu Norator.

Leerlauf

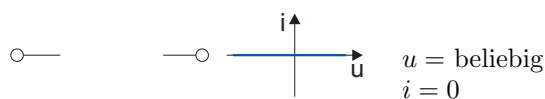


Spannungsgesteuert, ungepolt, passiv, verlustlos, quellenfrei, streng linear. Dual zu Kurzschluss.

Kurzschluss

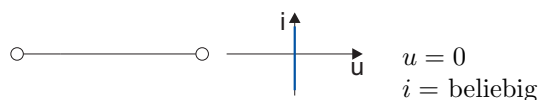


Stromgesteuert, ungepolt, passiv, verlustlos, quellenfrei, streng linear. Dual zu Leerlauf.

Ohmscher Widerstand

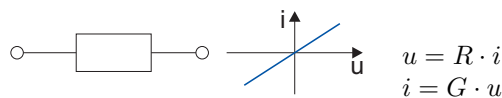

Spannungs-/Stromgesteuert ($R > 0/G > 0$), ungepolt, passiv für $R \geq 0$, aktiv für $R < 0$, quellenfrei, streng linear. Dual zu Widerstand mit $R_2 = \frac{1}{R_1}$.

Ideale Stromquelle

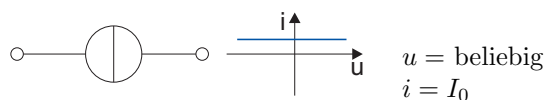


Für $I > 0$: Spannungsgesteuert, gepolt, aktiv, nicht verlustlos, nicht quellenfrei, linear. Dual zu Spannungsquelle.

Ideale Spannungsquelle




Für $U > 0$: Stromgesteuert, gepolt, aktiv, nicht verlustlos, nicht quellenfrei, linear. Dual zu Stromquelle.

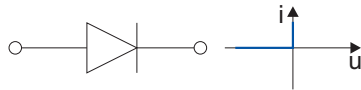Ideale Diode

$$u = 0 \text{ für } i > 0$$

$$i = 0 \text{ für } u < 0$$


Nicht Strom/Spannungsgesteuert, gepolt, passiv, quellenfrei, stückweise linear. Dual zu umgepoltem selbst.

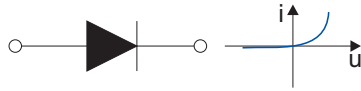Reale Diode

$$u = U_T \cdot \ln\left(\frac{i}{I_S} + 1\right)$$

$$i = I_S(e^{\frac{u}{U_T}} - 1)$$


Spannungs/Stromgesteuert, gepolt, passiv, quellenfrei, nicht linear.

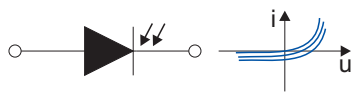Photodiode

$$u(t) = U_T \cdot \ln\left(\frac{i(t) + i_L(t)}{I_S} + 1\right)$$


$$i(t) = I_S(e^{\frac{u(t)}{U_T}} - 1) - i_L(t)$$

Nicht Strom/Spannungsgesteuert, gepolt, aktiv, nicht linear.

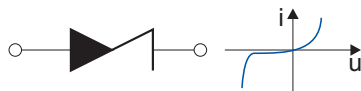
Zenerdiode

leitet bei $u < U_Z$

Strom/Spannungsgesteuert, gepolt, passiv, quellenfrei, nicht linear.

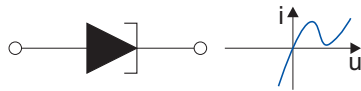Tunneldiode


Spannungsgesteuert, gepolt, passiv, quellenfrei, nicht linear.

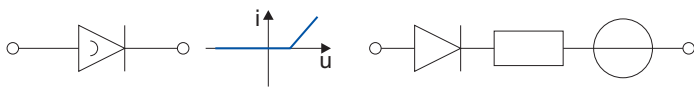Konkaver Widerstand

$$i = 0 \text{ für } u \leq U_0$$

$$i = G \cdot (u - U_0) \text{ für } u \geq U_0$$


Spannungsgesteuert, gepolt, passiv, quellenfrei ($U_0 \geq 0$), stückweise linear. Dual zu konvexem Widerstand.

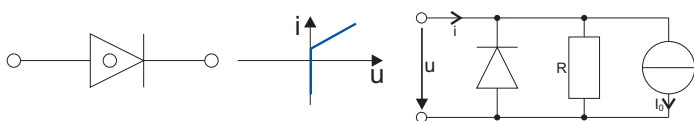Konvexer Widerstand

$$u = 0 \text{ für } i \leq I_0$$

$$u = R \cdot (i - I_0) \text{ für } i \geq I_0$$

Stromgesteuert, gepolt, passiv, quellenfrei ($I_0 \geq 0$), stückweise linear.

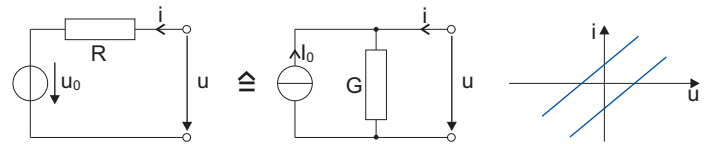Lineare Quellen

$U_0 = I_0 \cdot R$; $I_0 = U_0 \cdot G$ Spannungs/Stromgesteuert ($R > 0/G > 0$), gepolt, aktiv ($I_0 > 0 \Leftrightarrow U_0 > 0$), linear.

Resistive Zweitore**Darstellungsformen****Implizit**

$$\underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{M} & \mathbf{N} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} u \\ i \end{bmatrix}}_{\text{Kern}[\mathbf{M} \quad \mathbf{N}]} = 0 \quad \text{quellenfrei}$$

$$F = \text{Kern}[\mathbf{M} \quad \mathbf{N}] + \begin{bmatrix} u_0 \\ i_0 \end{bmatrix} \quad \text{nicht quellenfrei}$$

Explizit \Rightarrow Implizit: $i = Gu \Rightarrow 0 = Gu - 1 \Rightarrow [MN] = [G - 1]$

Explizit

Größe mit konstantem Nullwert (KS, LL, Nullator) kann keine Steuergröße sein. Größe mit beliebigem Wert (Norator) kann nicht gesteuert werden.

$$\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \mathbf{G} \cdot \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g_{11}u_1 + g_{12}u_2 \\ g_{21}u_1 + g_{22}u_2 \end{bmatrix} \quad \text{Leitwertsbeschr.}$$

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \mathbf{R} \cdot \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{11}i_1 + r_{12}i_2 \\ r_{21}i_1 + r_{22}i_2 \end{bmatrix} \quad \text{Widerstandsbeschr.}$$

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \mathbf{H} \cdot \begin{bmatrix} i_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11}i_1 + h_{12}u_2 \\ h_{21}i_1 + h_{22}u_2 \end{bmatrix} \quad \text{hybride Beschr.}$$

$$\begin{bmatrix} i_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \mathbf{H}' \cdot \begin{bmatrix} u_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h'_{11}u_1 + h'_{12}i_2 \\ h'_{21}u_1 + h'_{22}i_2 \end{bmatrix} \quad \text{inverse hybride Beschr.}$$

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ i_1 \end{bmatrix} = \mathbf{A} \cdot \begin{bmatrix} u_2 \\ -i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}u_2 - a_{12}i_2 \\ a_{21}u_2 - a_{22}i_2 \end{bmatrix} \quad \text{Kettenbeschr.}$$

$$\begin{bmatrix} u_2 \\ i_2 \end{bmatrix} = \mathbf{A}' \cdot \begin{bmatrix} u_1 \\ -i_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a'_{11}u_1 - a'_{12}i_1 \\ a'_{21}u_1 - a'_{22}i_1 \end{bmatrix} \quad \text{inverse Kettenbeschr.}$$

Parametrisiert

$$\underbrace{\begin{bmatrix} u \\ i \end{bmatrix}}_{\text{Bild}[\mathbf{U} \quad \mathbf{I}]} = \begin{bmatrix} \mathbf{U} \\ \mathbf{I} \end{bmatrix} \cdot \underline{c} = \begin{bmatrix} u^{(1)} \\ i^{(1)} \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} u^{(2)} \\ i^{(2)} \end{bmatrix} \cdot \underline{c} \quad \text{quellenfrei}$$

$$F = \text{Bild} \begin{bmatrix} \mathbf{U} \\ \mathbf{I} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} u_0 \\ i_0 \end{bmatrix} \quad \text{nicht quellenfrei}$$

mit $\frac{1}{V}u, \frac{1}{A}i, \underline{c} \in \mathbb{R}^{n \times 1}$ und $\frac{1}{V}\mathbf{U}, \frac{1}{A}\mathbf{I} \in \mathbb{R}^{n \times n}$

Eigenschaften**F ist...****wenn...**

- passiv

$$\forall \begin{bmatrix} \underline{u} \\ \underline{i} \end{bmatrix} \in F : P = \underline{u}^T \cdot \underline{i} \geq 0$$

- aktiv

$$\exists \begin{bmatrix} \underline{u} \\ \underline{i} \end{bmatrix} \in F : P = \underline{u}^T \cdot \underline{i} < 0$$

- verlustlos

$$\forall \begin{bmatrix} \underline{u} \\ \underline{i} \end{bmatrix} \in F : \underline{u}^T \cdot \underline{i} = 0$$

$$\mathbf{U}^T \mathbf{I} + \mathbf{I}^T \mathbf{U} = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{R} = -\mathbf{R}^T; \quad \mathbf{G} = -\mathbf{G}^T$$

- umkehrbar

$$\mathbf{G} = \mathbf{P} \cdot \mathbf{G} \cdot \mathbf{P}; \quad \mathbf{R} = \mathbf{P} \cdot \mathbf{R} \cdot \mathbf{P}; \quad \mathbf{A} = \mathbf{A}'$$

Symmetrisch

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \text{ „Zeilentausch + Spaltentausch“}$$

- reziprok

$$\mathbf{U}^T \mathbf{I} - \mathbf{I}^T \mathbf{U} = \mathbf{0}; \quad \mathbf{G} = \mathbf{G}^T; \quad \mathbf{R} = \mathbf{R}^T$$

$$\det(\mathbf{A}) = \det(\mathbf{A}') = 1$$

Netzwerk besteht nur aus R, C und L

Dualität

$$\begin{bmatrix} \mathbf{U} \\ \mathbf{I} \end{bmatrix}^d = \begin{bmatrix} R_d \mathbf{I} \\ \frac{1}{R_d} \mathbf{U} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & R_d \mathbf{1} \\ \frac{1}{R_d} \mathbf{1} & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \mathbf{U} \\ \mathbf{I} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{G}^d = \frac{1}{R_d^2} \mathbf{R}; \quad \mathbf{R}^d = R_d^2 \mathbf{G}$$

Kurzschluss/Leerlauf-Methode

Verfahre nach "Berechnung Beschreibungsmatrix". Jeweils eine steuernde Größe auf Null setzen (Spannungsquelle → KS; Stromquelle → LL).

G	$g_{11} = \left. \frac{i_1}{u_1} \right _{u_2=0}$	$g_{12} = \left. \frac{i_1}{u_2} \right _{u_1=0}$
	$g_{21} = \left. \frac{i_2}{u_1} \right _{u_2=0}$	$g_{22} = \left. \frac{i_2}{u_2} \right _{u_1=0}$
R	$r_{11} = \left. \frac{u_1}{i_1} \right _{i_2=0}$	$r_{12} = \left. \frac{u_1}{i_2} \right _{i_1=0}$
	$r_{21} = \left. \frac{u_2}{i_1} \right _{i_2=0}$	$r_{22} = \left. \frac{u_2}{i_2} \right _{i_1=0}$
H	$h_{11} = \left. \frac{u_1}{i_1} \right _{u_2=0}$	$h_{12} = \left. \frac{u_1}{u_2} \right _{i_1=0}$
	$h_{21} = \left. \frac{i_2}{i_1} \right _{u_2=0}$	$h_{22} = \left. \frac{i_2}{u_2} \right _{i_1=0}$
H'	$h'_{11} = \left. \frac{i_1}{u_1} \right _{i_2=0}$	$h'_{12} = \left. \frac{i_1}{i_2} \right _{u_1=0}$
	$h'_{21} = \left. \frac{u_2}{u_1} \right _{i_2=0}$	$h'_{22} = \left. \frac{u_2}{i_2} \right _{u_1=0}$
A	$a_{11} = \left. \frac{u_1}{u_2} \right _{i_2=0}$	$a_{12} = \left. -\frac{u_1}{i_2} \right _{u_2=0}$
	$a_{21} = \left. \frac{i_1}{u_2} \right _{i_2=0}$	$a_{22} = \left. -\frac{i_1}{i_2} \right _{u_2=0}$
A'	$a'_{11} = \left. \frac{u_2}{u_1} \right _{i_1=0}$	$a'_{12} = \left. -\frac{u_2}{i_1} \right _{u_1=0}$
	$a'_{21} = \left. \frac{i_2}{u_1} \right _{i_1=0}$	$a'_{22} = \left. -\frac{i_2}{i_1} \right _{u_1=0}$

Berechnung Beschreibungsmatrix

Bei quellenbehafteten Zweitoren:

z.B. $\underline{i} = \mathbf{G} \cdot \underline{u} + \underline{I}_0$

1) Setze interne Quellen zu Null (Spannungsquelle → KS;

Stromquelle → LL) → bestimme Funktionen der Matrix (hier: $\underline{i} = \mathbf{G} \cdot \underline{u}$)2) Setze Steuergrößen zu Null → bestimme Quellenvektor (hier: $\underline{i} = \underline{I}_0$ für $\underline{u} = 0$).**Linearisierung im AP****Explizit**

z.B. Leitwertsbeschreibung:

$$i_{lin}(u) = G_{lin}(u - U_{AP}) + I_{AP},$$

$$G_{lin} = \left. \frac{\partial i}{\partial u} \right|_{AP} \text{ mit } u = U_{AP} \text{ einsetzen.}$$

$$\underline{\Delta i} = \mathbf{J} \cdot \underline{\Delta u}$$

$$(\underline{i} = \underline{I} + \underline{\Delta i}; \quad \underline{u} = \underline{U} + \underline{\Delta u})$$


$$\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial u_1} & \frac{\partial g_1}{\partial u_2} \\ \frac{\partial g_2}{\partial u_1} & \frac{\partial g_2}{\partial u_2} \end{bmatrix}}_{\mathbf{J}(\text{Jacobimatrix})} \bigg|_{AP} \cdot \begin{bmatrix} \Delta u_1 \\ \Delta u_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}$$

Implizit


$$\underbrace{\begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial u_1} & \frac{\partial f_1}{\partial u_2} \\ \frac{\partial f_2}{\partial u_1} & \frac{\partial f_2}{\partial u_2} \end{bmatrix}}_{\mathbf{M}} \bigg|_{AP} \cdot \begin{bmatrix} \Delta u_1 \\ \Delta u_2 \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial i_1} & \frac{\partial f_1}{\partial i_2} \\ \frac{\partial f_2}{\partial i_1} & \frac{\partial f_2}{\partial i_2} \end{bmatrix}}_{\mathbf{N}} \bigg|_{AP} \cdot \begin{bmatrix} \Delta i_1 \\ \Delta i_2 \end{bmatrix} = \mathbf{0}$$

Zusammenschaltung von Zweitoren


Es muss immer darauf geachtet werden, dass die Torbedingungen eingehalten werden (außer bei Kettenschaltung)!

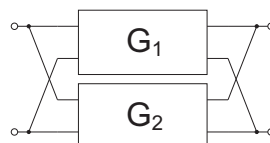Parallelschaltung


$$\mathbf{G}_{ges} = \mathbf{G}_1 + \mathbf{G}_2$$

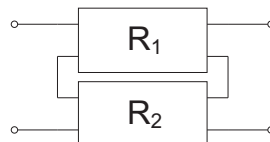Serienschaltung



$$\mathbf{R}_{ges} = \mathbf{R}_1 + \mathbf{R}_2$$

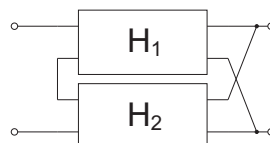Hybride Verschaltung

$$\mathbf{H}_{ges} = \mathbf{H}_1 + \mathbf{H}_2$$

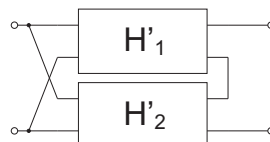Inverse hybride Verschaltung

$$\mathbf{H}'_{ges} = \mathbf{H}'_1 + \mathbf{H}'_2$$

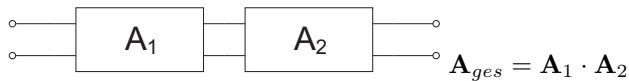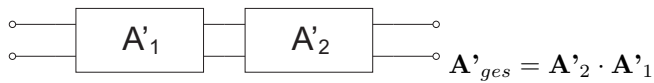Kettenschaltung**Inverse Kettenschaltung****Umrechnung der Zweitor-Matrizen****Implizit \rightarrow explizit**

$$\begin{bmatrix} \mathbf{M} & \mathbf{N} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \underline{u} \\ \underline{i} \end{bmatrix} = \underline{0} \quad |M^{-1} \quad \begin{bmatrix} \mathbf{M} & \mathbf{N} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \underline{u} \\ \underline{i} \end{bmatrix} = \underline{0} \quad |N^{-1}$$

$$\underline{u} + \mathbf{M}^{-1}\mathbf{N} \cdot \underline{i} = \underline{0} \quad \mathbf{N}^{-1}\mathbf{M} \cdot \underline{u} + \underline{i} = \underline{0}$$

$$\underline{u} = \underbrace{-\mathbf{M}^{-1}\mathbf{N}}_{\mathbf{R}} \cdot \underline{i} \quad \underline{i} = \underbrace{-\mathbf{N}^{-1}\mathbf{M}}_{\mathbf{G}} \cdot \underline{u}$$

Explizit \rightarrow implizit

$$\underline{u} = \mathbf{R} \cdot \underline{i} \quad \underline{i} = \mathbf{G} \cdot \underline{u}$$

$$\underbrace{\mathbf{1}}_{\mathbf{M}} \cdot \underline{u} - \underbrace{\mathbf{R}}_{\mathbf{N}} \cdot \underline{i} = \underline{0} \quad \underbrace{-\mathbf{G}}_{\mathbf{M}} \cdot \underline{u} + \underbrace{\mathbf{1}}_{\mathbf{N}} \cdot \underline{i} = \underline{0}$$

Parametrisiert \rightarrow explizit

$$\begin{bmatrix} \underline{u} \\ \underline{i} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{U} \\ \mathbf{I} \end{bmatrix} \cdot \underline{c} \Rightarrow \underline{u} = \mathbf{U} \cdot \underline{c} \quad \underline{i} = \mathbf{I} \cdot \underline{c} \quad |I^{-1}$$

$$\underline{u} = \mathbf{U} \cdot \underline{c} \quad |U^{-1} \Rightarrow \mathbf{U}^{-1} \cdot \underline{u} = \underline{c}$$

$$\Rightarrow \underline{i} = \mathbf{I} \cdot \underline{c} \Rightarrow \underline{i} = \mathbf{I} \cdot \mathbf{U}^{-1} \cdot \underline{u}$$

$$\Rightarrow \underline{u} = \underbrace{\mathbf{U} \cdot \mathbf{I}^{-1}}_{\mathbf{R}} \cdot \underline{i} \quad \Rightarrow \underline{i} = \underbrace{\mathbf{I} \cdot \mathbf{U}^{-1}}_{\mathbf{G}} \cdot \underline{u}$$

Explizit \rightarrow parametrisiert

$$\underline{u} = \mathbf{R} \cdot \underline{i} \quad \underline{i} = \mathbf{G} \cdot \underline{u}$$

$$\mathbf{U} = \mathbf{R}; \quad \mathbf{I} = \mathbf{1} \quad \mathbf{U} = \mathbf{1}; \quad \mathbf{I} = \mathbf{G}$$

Implizit \rightarrow parametrisiert

$$\mathbf{U} = -\mathbf{M}^{-1}\mathbf{N}; \quad \mathbf{I} = \mathbf{1} \quad \text{oder} \quad \mathbf{U} = \mathbf{1}; \quad \mathbf{I} = -\mathbf{N}^{-1}\mathbf{M}$$

Parametrisiert \rightarrow implizit

$$\mathbf{M} = -\mathbf{I} \cdot \mathbf{U}^{-1}; \quad \mathbf{N} = \mathbf{1} \quad \text{oder} \quad \mathbf{M} = \mathbf{1}; \quad \mathbf{N} = -\mathbf{U} \cdot \mathbf{I}^{-1}$$

Explizit \rightarrow explizit


$$\underline{i} = \mathbf{G} \cdot \underline{u} + \underline{I}_0 \quad |R \cdot \underline{u} = \mathbf{R} \cdot \underline{i} + \underline{U}_0 \quad |G \cdot$$

$$\mathbf{R} \cdot \underline{i} = \underbrace{\mathbf{R} \cdot \mathbf{G}}_{\mathbf{1}} \cdot \underline{u} + \mathbf{R} \cdot \underline{I}_0 \quad \mathbf{G} \cdot \underline{u} = \underbrace{\mathbf{G} \cdot \mathbf{R}}_{\mathbf{1}} \cdot \underline{i} + \mathbf{G} \cdot \underline{U}_0$$


$$\underline{u} = \mathbf{R} \cdot \underline{i} - \mathbf{R} \cdot \underline{I}_0 \quad \underline{i} = \mathbf{G} \cdot \underline{u} - \mathbf{G} \cdot \underline{U}_0$$

	R			G			H		
R	r_{11}	r_{12}		$\frac{1}{\det(\mathbf{G})}$	g_{22}	$-g_{12}$	$\frac{1}{h_{22}}$	$\det(\mathbf{H})$	h_{12}
G	$\frac{1}{\det(\mathbf{R})}$	r_{22}	$-r_{12}$		g_{11}	g_{12}	$\frac{1}{h_{11}}$	1	$-h_{12}$
H	$\frac{1}{r_{22}}$	$\det(\mathbf{R})$	r_{12}	$\frac{1}{g_{11}}$	1	$-g_{12}$		h_{11}	h_{12}
H'	$\frac{1}{r_{11}}$	1	$-r_{12}$	$\frac{1}{g_{22}}$	$\det(\mathbf{G})$	g_{12}	$\frac{1}{\det(\mathbf{H})}$	h_{22}	$-h_{12}$
A	$\frac{1}{r_{21}}$	r_{11}	$\det(\mathbf{R})$	$\frac{1}{g_{21}}$	$-g_{22}$	-1	$\frac{1}{h_{21}}$	$-\det(\mathbf{H})$	$-h_{11}$
A'	$\frac{1}{r_{12}}$	r_{22}	$\det(\mathbf{R})$	$\frac{1}{g_{12}}$	$-g_{11}$	-1	$\frac{1}{h_{12}}$	1	h_{11}
		1	r_{11}		$-\det(\mathbf{G})$	$-g_{22}$		h_{22}	$\det(\mathbf{H})$


	H'			A			A'		
R	$\frac{1}{h'_{11}}$	1	$-h'_{12}$	$\frac{1}{a_{21}}$	a_{11}	$\det(\mathbf{A})$	$\frac{1}{a'_{21}}$	a'_{22}	1
G	$\frac{1}{h'_{22}}$	$\det(\mathbf{H}')$	h'_{12}	$\frac{1}{a_{12}}$	a_{22}	$-\det(\mathbf{A})$	$\frac{1}{a'_{12}}$	a'_{11}	-1
H	$\frac{1}{\det(\mathbf{H}')}$	h'_{22}	$-h'_{12}$	$\frac{1}{a_{22}}$	a_{12}	$\det(\mathbf{A})$	$\frac{1}{a'_{11}}$	a'_{12}	1
H'		h'_{11}	h'_{12}	$\frac{1}{a_{11}}$	a_{21}	$-\det(\mathbf{A})$	$\frac{1}{a'_{22}}$	a'_{21}	-1
A	$\frac{1}{h'_{21}}$	1	h'_{22}		a_{11}	a_{12}	$\frac{1}{\det(\mathbf{A}')}$	a'_{22}	a'_{12}
A'	$\frac{1}{h'_{12}}$	$-\det(\mathbf{H}')$	$-h'_{22}$	$\frac{1}{\det(\mathbf{A})}$	a_{21}	a_{11}		a'_{11}	a'_{22}
		$-h'_{11}$	-1		a_{21}	a_{11}		a'_{21}	a'_{12}

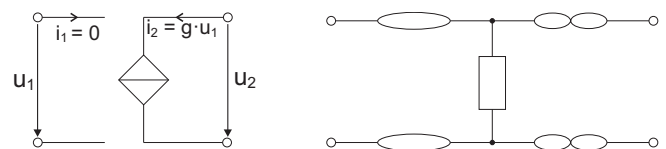Spezielle Zweitore**VCCS Spannungsgesteuerte Stromquelle**


$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{g} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{G} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ g & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{M} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -g & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{N} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

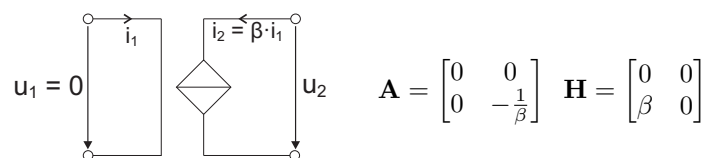CCCS Stromgesteuerte Stromquelle

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{\beta} \end{bmatrix} \quad \mathbf{H} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \beta & 0 \end{bmatrix}$$

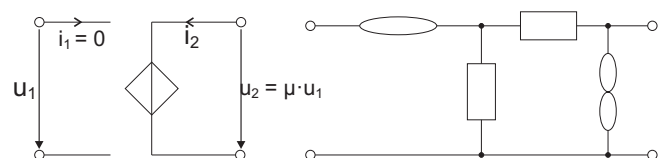VCVS Spannungsgesteuerte Spannungsquelle


$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\mu} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{H}' = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \mu & 0 \end{bmatrix}$$

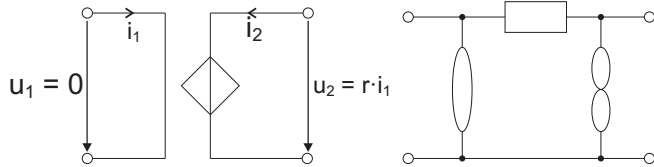CCVS Stromgesteuerte Spannungsquelle

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \frac{1}{r} & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{R} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ r & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{M} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{N} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -r & 0 \end{bmatrix}$$

Nullor

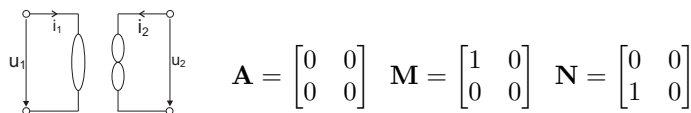
Quellenfrei, streng linear, nicht verlustlos



$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{M} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{N} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Gyrator

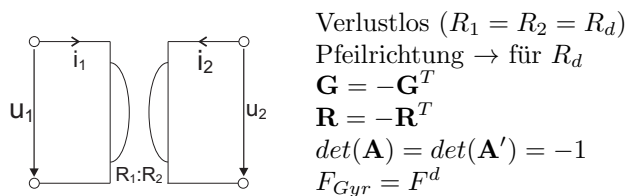Dualwandler, Positiv-Immittanz-Inverter (PII)




Verlustlos ($R_1 = R_2 = R_d$)
 Pfeilrichtung \rightarrow für R_d
 $\mathbf{G} = -\mathbf{G}^T$
 $\mathbf{R} = -\mathbf{R}^T$
 $\det(\mathbf{A}) = \det(\mathbf{A}') = -1$
 $F_{Gyr} = F^d$

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{R_2} \\ -\frac{1}{R_1} & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{R} = \begin{bmatrix} 0 & -R_1 \\ R_2 & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & R_1 \\ \frac{1}{R_2} & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A}' = \begin{bmatrix} 0 & -R_2 \\ -\frac{1}{R_1} & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{N} = \begin{bmatrix} 0 & R_1 \\ -R_2 & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{M} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Idealer Übertrager

Positiv-Immittanz-Konverter (PIK)

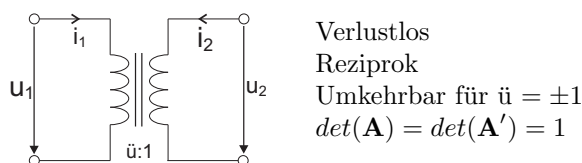


Verlustlos
 Reziprok
 Umkehrbar für $u = \pm 1$
 $\det(\mathbf{A}) = \det(\mathbf{A}') = 1$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \ddot{u} & 0 \\ 0 & \frac{1}{\ddot{u}} \end{bmatrix} \quad \mathbf{A}' = \begin{bmatrix} \frac{1}{\ddot{u}} & 0 \\ 0 & \ddot{u} \end{bmatrix} \quad \mathbf{H} = \begin{bmatrix} 0 & \ddot{u} \\ -\ddot{u} & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{H}' = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{\ddot{u}} \\ \frac{1}{\ddot{u}} & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{M} = \begin{bmatrix} 1 & -\ddot{u} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{N} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \ddot{u} & 1 \end{bmatrix}$$

NIK

Negativ-Immittanz-Konverter (NIK)

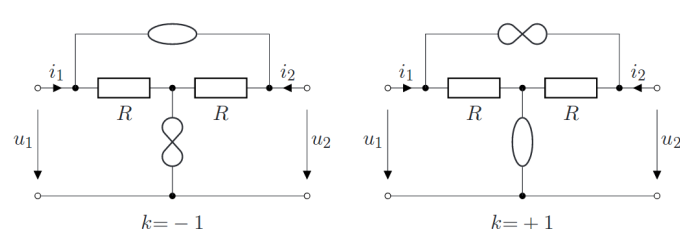 $k = -1$ $k = +1$ Aktiv, antireziprok, für $|k| = 1$ symmetrisch


$k = 1$ F ist an der i_1 -Achse gespiegelter Zweipol
 $k = -1$ F ist an der u_1 -Achse gespiegelter Zweipol

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -k & 0 \\ 0 & \frac{1}{k} \end{bmatrix} \quad \mathbf{A}' = \begin{bmatrix} -\frac{1}{k} & 0 \\ 0 & k \end{bmatrix} \quad \mathbf{H} = \begin{bmatrix} 0 & -k \\ -k & 0 \end{bmatrix}$$


$$\mathbf{H}' = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{k} \\ -\frac{1}{k} & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{M} = \begin{bmatrix} 1 & k \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{N} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & \frac{1}{k} \end{bmatrix}$$

Bipolar-Transistoren


Kennlinien eines npn-Transistors

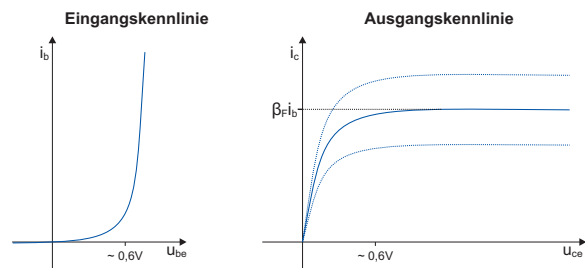


Basisschaltung

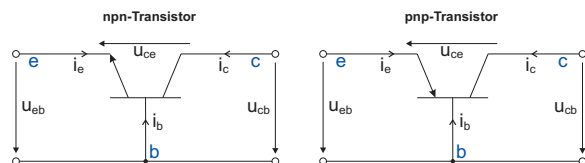

Emitterschaltung

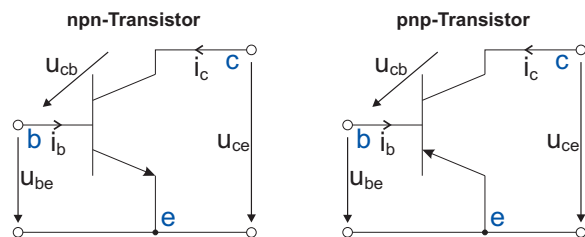

Ebers-Moll-Modell (Basisschaltung, npn)


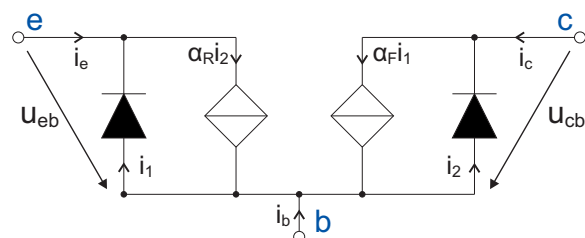


$$i_e = -I_{es} \cdot (e^{-\frac{u_{eb}}{V_T}} - 1) + \alpha_R I_{cs} \cdot (e^{-\frac{u_{cb}}{V_T}} - 1)$$

$$i_c = \alpha_F I_{es} \cdot (e^{-\frac{u_{eb}}{V_T}} - 1) - I_{cs} \cdot (e^{-\frac{u_{cb}}{V_T}} - 1)$$


Vereinfachung für Vorwärtsbetrieb (nnp)

Bedingung für den Vorwärtsbetrieb: $u_{be} > 0 \wedge u_{cb} \geq 0$

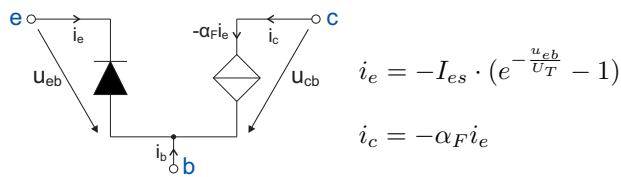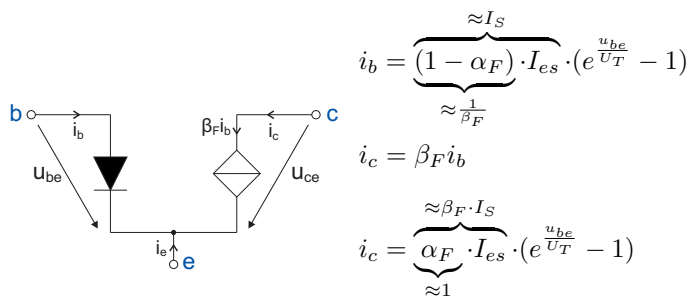
Basisschaltung**Emitterschaltung****Linearisierung**

(Emitterschaltung, Vorwärtsbetrieb, npn)

Großsignal-ESB:

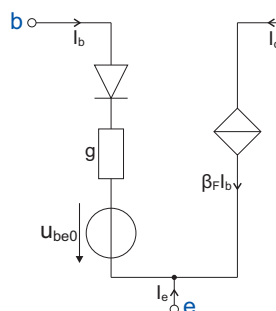

Kleinsignal-ESB:

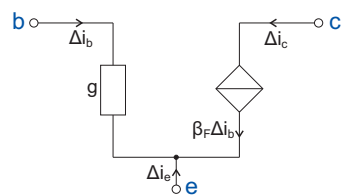


$$\beta_F = \frac{i_c}{i_b} = \frac{\alpha_F}{1 - \alpha_F}$$


$$\alpha_F = \frac{\beta_F}{1 + \beta_F}$$

$$g = \left. \frac{\partial i_b}{\partial u_{be}} \right|_{AP} \approx -\frac{I_e}{\beta_F \cdot U_T}$$

$$g \approx \frac{I_b}{U_T} = \frac{I_c}{\beta_F \cdot U_T}$$

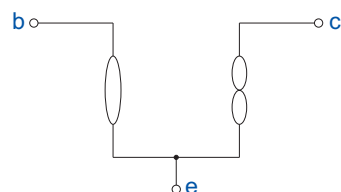Wenn $\beta_F \rightarrow \infty$:Dreipol Nullor $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$.
Wie normaler Nullor.**Feldeffekt-Transistoren (FET)****nMOS**

Guter Pull-Down

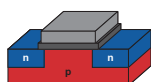
Source am niedrigeren Potential ($u_{DS} > 0$)

$$i_G = 0A$$

$$i_D = \begin{cases} 0 & u_{GS} < U_t(aus) \\ & \wedge u_{DS} \geq 0 \\ \beta (u_{GS} - U_t - \frac{u_{DS}}{2}) u_{DS} & u_{GS} > U_t \text{ (linear)} \\ & \wedge 0 < u_{DS} < u_{GS} - U_t \\ \frac{\beta}{2} (u_{GS} - U_t)^2 & u_{GS} > U_t \text{ (Sättigung)} \\ & \wedge 0 < u_{GS} - U_t < u_{DS} \end{cases}$$


Enhancement-Typ (selbssperrend): $U_t \approx 1V$ Depletion-Typ (selbstleitend): $U_t \approx -1V$ **Kanallängenmodulation:** $i'_D = i_D \cdot (1 + \lambda \cdot u_{DS})$ **pMOS**

Guter Pull-Up

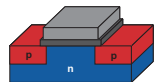Source am höheren Potential ($u_{DS} < 0$)


$$i_G = 0A$$

$$i_D = \begin{cases} 0 & u_{GS} > U_t(aus) \\ & \wedge u_{DS} \leq 0 \\ -\beta (u_{GS} - U_t - \frac{u_{DS}}{2}) u_{DS} & u_{GS} < U_t \text{ (linear)} \\ & \wedge 0 > u_{DS} > u_{GS} - U_t \\ -\frac{\beta}{2} (u_{GS} - U_t)^2 & u_{GS} < U_t \text{ (Sättigung)} \\ & \wedge 0 > u_{GS} - U_t > u_{DS} \end{cases}$$

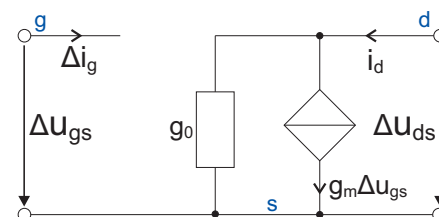Enhancement-Typ (selbstsperrend): $U_t \approx -1V$ **Kanallängenmodulation:** $i'_D = i_D \cdot (1 - \lambda \cdot u_{DS})$ **Kleinsignal-Ersatzschaltbilder (nMOS)****Linearer Bereich**

$$g_m = \left. \frac{\partial i_d}{\partial u_{gs}} \right|_{AP} = \beta \cdot U_{ds}$$


$$g_0 = \left. \frac{\partial i_d}{\partial u_{ds}} \right|_{AP} = \beta \cdot (U_{gs} - U_T - U_{ds})$$

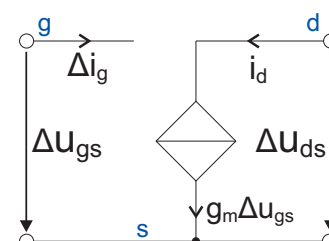Sättigungsbereich

$$g_m = \left. \frac{\partial i_d}{\partial u_{gs}} \right|_{AP}$$

$$g_m = \beta \cdot (U_{gs} - U_T)$$

Operationsverstärker

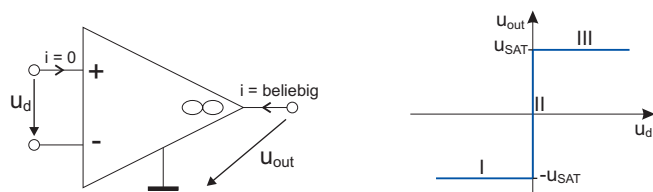


Operationsverstärker müssen immer über ihren invertierenden Eingang rückgekoppelt werden, da sich sonst eine Z-Kennlinie ergibt und der Arbeitspunkt somit nicht mehr eindeutig ist.

Ersatzschaltbilder

u_d mit einzeichnen.


ESB I

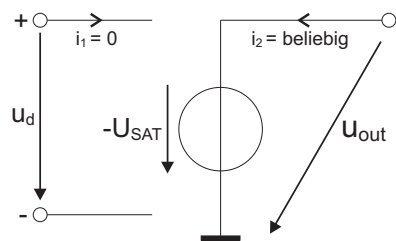

$$u_d < 0$$

$$u_{out} = -U_{SAT}$$


ESB II

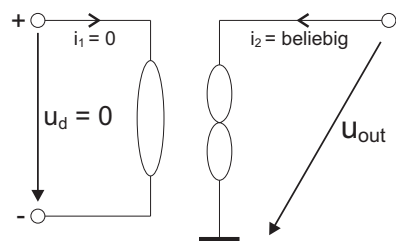

$$u_d = 0$$

$$|u_{out}| \leq |U_{SAT}|$$

ESB III

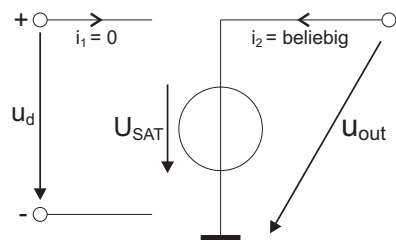


$$u_d > 0$$

$$u_{out} = U_{SAT}$$

OP-Schaltungen


Spannungsfolger (Impedanzwandler)

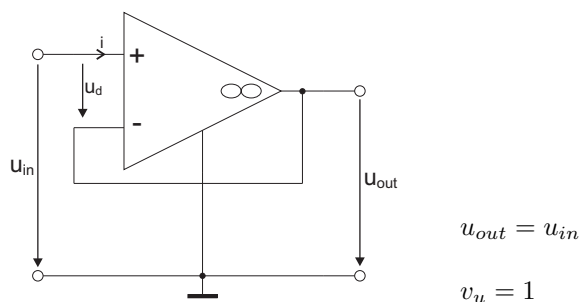

$$u_{out} = u_{in}$$

$$v_u = 1$$


Nichtinvertierender Verstärker

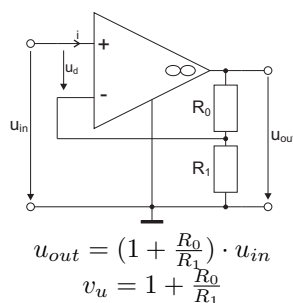

$$u_{out} = \left(1 + \frac{R_0}{R_1}\right) \cdot u_{in}$$

$$v_u = 1 + \frac{R_0}{R_1}$$


Invertierender Verstärker

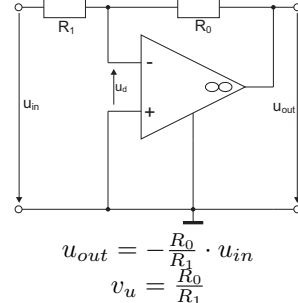

$$u_{out} = -\frac{R_0}{R_1} \cdot u_{in}$$


$$v_u = \frac{R_0}{R_1}$$

Differenzierer

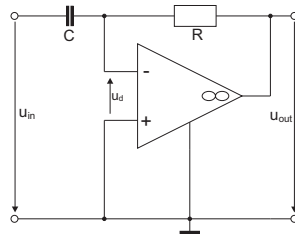


$$u_{out} = -RC \cdot \dot{u}_{in}$$

Integrierer

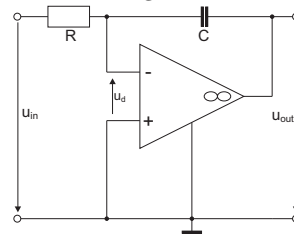

$$u_{out} = -u_c(t_0) - \frac{1}{RC} \cdot \int_{t_0}^{t_1} u_{in} dt$$

Differenzverstärker/Subtrahierer

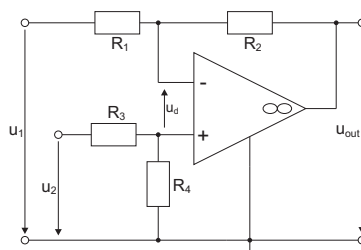


Bedingung:

$$R_1 = R_3; \quad R_2 = R_4$$

$$u_{out} = \frac{R_2}{R_1} \cdot (u_2 - u_1)$$


$$u_{out} = \frac{R_4}{R_3} \cdot (u_2 - u_1)$$

Logarithmierer

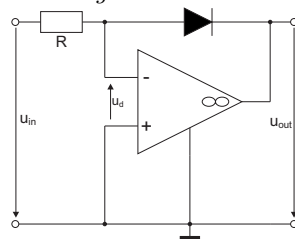


$$u_{out} = -U_T \cdot \ln\left(\frac{u_{in}}{R \cdot I_S}\right)$$



Exponentierer

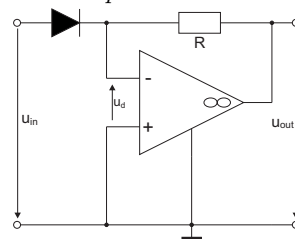

$$u_{out} = -R \cdot I_S \cdot e^{\frac{u_{in}}{U_T}}$$

Ideale Diode

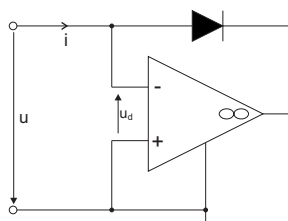

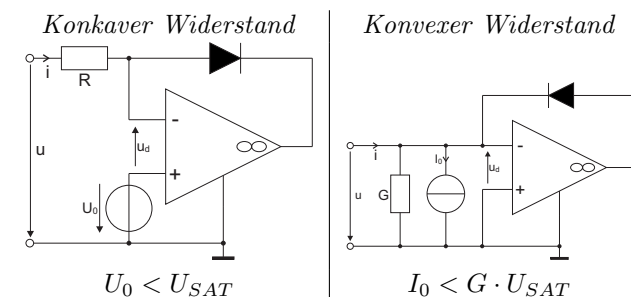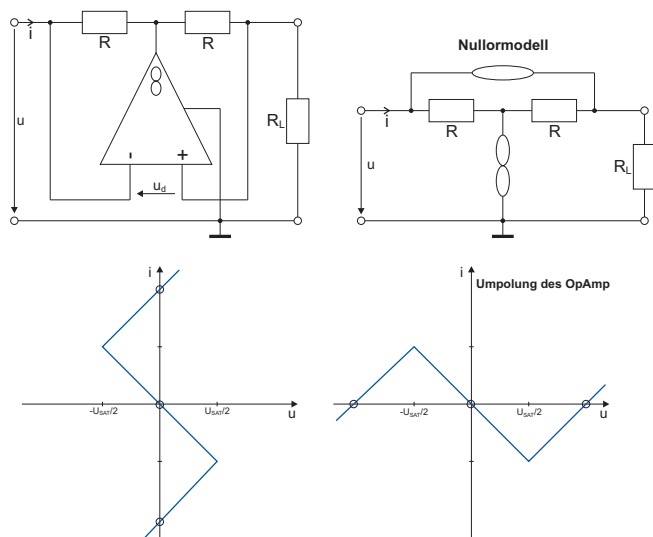**NIK****VCCS Voltage Controlled Voltage Source**

- $\mu \geq 1$ Nichtinvertierender Verstärker
 $\mu < 0$ Spannungsfolger und invertierender Verstärker
 hintereinander
 $0 < \mu < 1$ Spannungsfolger und zwei invertierende
 Verstärker hintereinander

CCVS Current Controlled Voltage Source





- $r < 0$ Invertierender Verstärker mit $R_1 = 0\Omega$
 $r > 0$ Zusätzlich invertierenden Verstärker mit $v_u = -1$
 nachschalten

Gyrator


- Parallelschaltung zweier VCCS
- Serienschaltung zweier CCVS
- Kettenschaltung eines NIK ($k = -1$) mit einem NII

Knotenspannungsanalyse (KSA)


$$\mathbf{Y}_k \cdot \underline{u}_k = \underline{i}_q$$

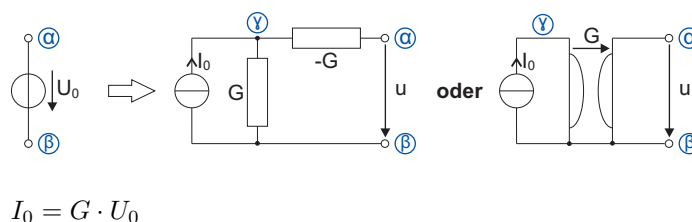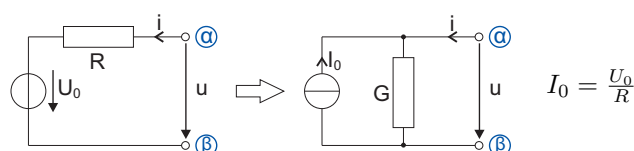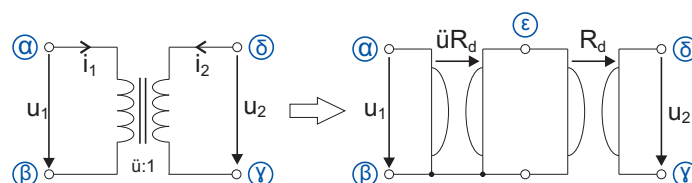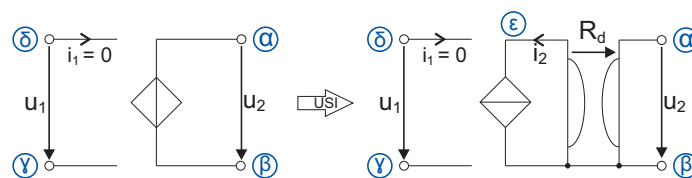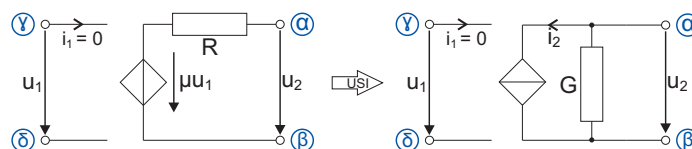1. Nichtspannungsgesteuerte Elemente ersetzen**Ideale Spannungsquelle****Idealer Übertrager****VCCS Voltage Controlled Voltage Source**


$$u_2 = \mu \cdot u_1 \quad i_2 = -\frac{\mu \cdot u_1}{R_D}$$







$$i_2 = -G \cdot \mu \cdot u_1$$

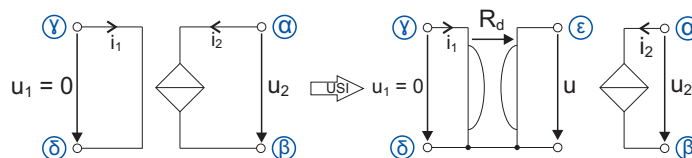CCCS Current Controlled Current Source

$$i_2 = \beta \cdot i_1 \quad u = R_d \cdot i_1 \quad i_2 = \frac{\beta \cdot u}{R_d}$$

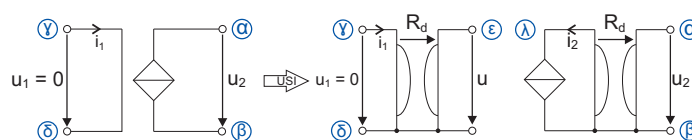CCVS Current Controlled Voltage Source

$$u_2 = \beta \cdot i_1 \quad u = R_d \cdot i_1 \quad i_2 = \frac{u}{R_d} \quad u_2 = -R_d \cdot i_1$$

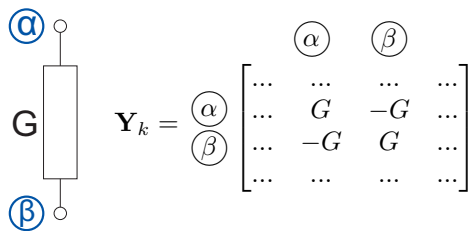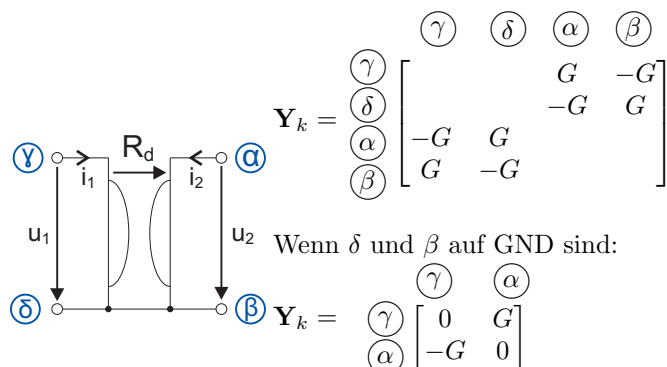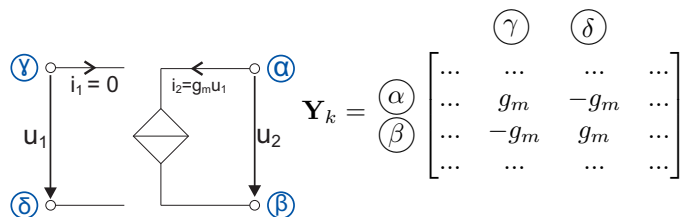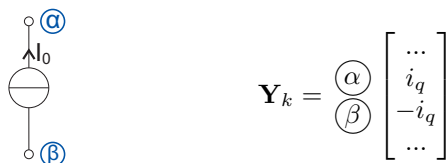2. Knotenspannungsvektor U_k aufstellen**3. Knotenleitwertmatrix Y_k aufstellen****Leitwert****Gyrator****Pfeilrichtung wichtig.** $i_1 = Gu_2$, $i_2 = -Gu_1$ **VCCS Voltage Controlled Current Source****4. Quellvektor I_q aufstellen****5. Reduzierte Knotenleitwertmatrix Y_k** **Nullator**

In Y_k die entsprechenden Spalten addieren und eine davon streichen **UND** entsprechenden Eintrag im \underline{u}_k -Vektor streichen.

Falls mit Masse verbunden: Spalte und \underline{u}_k -Eintrag streichen.

Norator

In Y_k die entsprechenden Zeilen addieren und eine davon streichen **UND** entsprechenden Eintrag im \underline{i}_q -Vektor streichen.

Falls mit Masse verbunden: Zeile und \underline{i}_q -Eintrag streichen.

Sonstiges**Tellegenscher Satz**

Der Spannungsvektor steht immer senkrecht zum Stromvektor ($\mathbf{AB}^T = \mathbf{0}$ bzw. $\mathbf{BA}^T = \mathbf{0}$).


Tableau-Gleichungssystem

$$\begin{bmatrix} \mathbf{B} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{A} \\ \mathbf{M} & \mathbf{N} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \underline{u} \\ \underline{i} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{0} \\ \underline{0} \\ \underline{e} \end{bmatrix}$$


Superpositionsprinzip

Gilt für unabhängige Quellen in linearem Netzwerk für u, i .


- 1) Jeweils alle Quellen bis auf eine auf Null setzen.
- 2) Gesuchte Größe u_{ai} berechnen.
- 3) Resultierende Größe ist $u_a = u_{a1} + \dots + u_{an}$

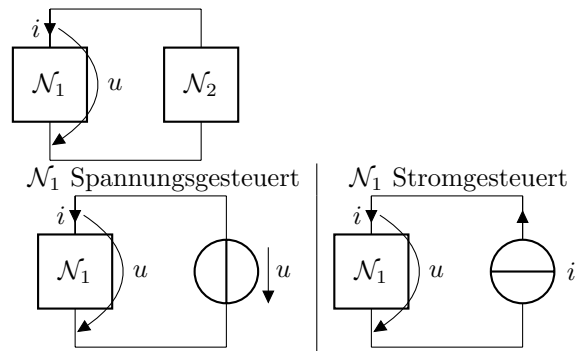Substitutionsprinzip**Helmholtz/Thévenin**

N_1 linear + resistiv \rightarrow

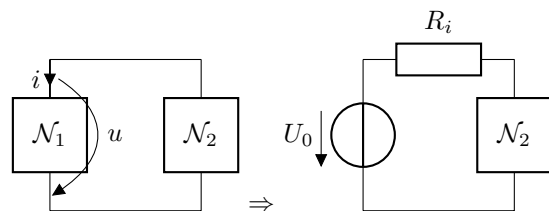**Mayer/Norton**

N_1 linear + resistiv \rightarrow

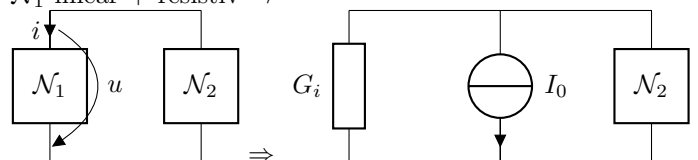**Newton-Raphson**

Findet Nullstellen, nicht zwingend konvergent.

- 1) Für Schätzwert \tilde{x}_k linearisiere am Punkt $(\tilde{x}_k, f(\tilde{x}_k))$
- 2) Finde Nullstelle der Gerade. Dieser Punkt ist neuer Schätzwert \tilde{x}_{k+1} .

Lizenz: CC BY-NC-SA 3.0

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/>