



5.5 Wichtige Begriffe

Wichtige Begriffe:	Definition	Bemerkung
Signalvariable	$x$	$\hat{x} \in \{0, 1\}$
Literal	$l_i = x_i$ oder $\overline{x_i}$	$i \in I_0 = \{1, \dots, n\}$
Minterme, 0-Kuben	$M0C \ni m_j = \prod_{i \in I_0} l_i$	$ M0C  = 2^n$
d-Kuben	$MC \ni c_j = \prod_{i \in I_j \subseteq I_0} l_i$	$ MC  = 3^n$
Distanz	$\delta(c_i, c_j) =  \{l \mid l \in c_i \wedge \bar{l} \in c_j\} $	$\delta_{ij} = \delta(c_i, c_j)$
Implikanten	$MI = \{c \in MC \mid c \subseteq f\}$ Terme, dessen Erfüllbarkeit identisch mit die der Formel sind	
Primimplikanten	$MPI = \{p \in MI \mid p \not\subseteq c \forall c \in MI\}$ Implikanten, die maximal freie Variablen besitzen	$MPI \subseteq MI \subseteq MC$
Kernprimimplikanten	Primimplikanten die für Überdeckung zwingend notwendig sind	Spalten mit 1 Eintrag in Überdeckungstabelle

DNF (DNF)	eine Summe von Produkttermen	Terme sind ODER-verknüpft
KNF (KNF)	ein Produkt von Summentermen	Terme sind UND-verknüpft
KDNF (KDNF)	Summe aller Minterme	WT: 1-Zeilen sind Minterme
KKNF (KKNF)	Menge aller Maxterme	WT: 0-Zeilen negiert sind Maxterme
VollSOP (nur 1)	Menge aller Primimplikanten	Bestimmung siehe Quine Methode oder Schichtenalgorithmus
MinSOP (min. 1)	Minimale Summe v. Primimplikanten	durch Überdeckungstabelle

FPGA: Field Programmable Gate Array  
LUT: Look Up Table

6 Beschreibungsformen

6.1 Disjunktive Normalform/Sum of products (DNF/DNF)

Eins-Zeilen als Implikanten (UND) schreiben und alle Implikanten mit ODER verknüpfen:  
 $Z = \overline{A} \cdot \overline{B} + \overline{C} \cdot D$

6.2 Konjunktive Normalform/Product of sums (KNF/KNF)

Null-Zeilen negiert als Implikat (ODER) schreiben und alle Implikanten UND verknüpfen:  
 $Z = (\overline{A} + \overline{C}) \cdot (\overline{A} + D) \cdot (\overline{B} + \overline{C}) \cdot (\overline{B} + D)$

6.3 Umwandlung in jeweils andere Form

- Doppeltes Negieren der Funktion:  $Z = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B} + \overline{C} \cdot D}$
- Umformung "untere" Negation (DeMorgan):  $Z = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} \cdot D} = \overline{(\overline{A} + \overline{B}) \cdot (\overline{C} + \overline{D})}$
- Ausmultiplizieren:  $Z = (\overline{A} + \overline{B}) \cdot (\overline{C} + \overline{D}) = \overline{A} \cdot \overline{C} + \overline{A} \cdot \overline{D} + \overline{B} \cdot \overline{C} + \overline{B} \cdot \overline{D}$
- Umformung "obere" Negation (DeMorgan):  
 $Z = \overline{\overline{A} \cdot \overline{C} \cdot \overline{A} \cdot \overline{D} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} \cdot \overline{B} \cdot \overline{D}} = (\overline{A} + \overline{C}) \cdot (\overline{A} + D) \cdot (\overline{B} + \overline{C}) \cdot (\overline{B} + D)$

Analog von KNF (KNF) nach DNF (DNF).

6.4 Shannon Entwicklung

$$f = x_i \cdot f_{x_i} + \overline{x_i} \cdot f_{\overline{x_i}} = (x_i + f_{\overline{x_i}}) \cdot (\overline{x_i} + f_{x_i}) = (f_{x_i} \oplus f_{\overline{x_i}}) \cdot x_i \oplus f_{\overline{x_i}}$$
$$\overline{f} = x_i \cdot \overline{f_{x_i}} + \overline{x_i} \cdot \overline{f_{\overline{x_i}}}$$

7 Logikminimierung

7.1 Nomenklatur

- $m_i$  Minterm: UND-Term in dem alle Variablen vorkommen (aus KDNF)
- $M_i$  Maxterm: ODER-Term in dem alle Variablen vorkommen (aus KKNF)
- $c_i$  Implikant: UND-Term in dem freie Variablen vorkommen können
- $C_i$  Implikat: ODER-Term in dem freie Variablen vorkommen können
- $p_i$  Primimplikant: UND-Term mit maximal freien Variablen
- $P_i$  Primimplikat: ODER-Term mit maximal freien Variablen

7.2 Karnaugh-Diagramm

Zyklische Gray-Codierung:	2-dim	00 01 11 10
	3-dim	000 001 011 010 110 111 101 100
$\begin{matrix} & z \backslash xy & 00 & 01 & 11 & 10 \\ 0 & & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & & X & 1 & 1 & 0 \end{matrix}$		Gleiche Zellen zusammenfassen: z.B. $\overline{x}y + y \cdot z$

Don't Care Werte ausnutzen!  
**Achtung:** Auf eventuelle Unterdefiniertheit überprüfen (Redundante Zeilen) (Kreiert Don't Cares)  
**Immer vollständig mit Nullen und Einsen ausfüllen**

7.3 Quine Methode

geg.: DNF/DNF oder Wertetabelle von  $f(x)$   
ges.: alle Primimplikanten  $p_i$  (VollSOP)  
  
Spezielles Resolutionsgesetz:  $x \cdot a + \overline{x} \cdot a = a$   
Absorptionsgesetz:  $a + a \cdot b = a$

- KDNF/KDNF bestimmen (z.B.  $f(x, y, z) = xyz + xy\overline{z}$ )
- Alle Minterme in Tabelle eintragen (Index von m ist (binär)Wert des Minterms)
- 1-Kubus: Minterme die sich um eine Negation unterscheiden, zu einem Term verschmolzen (Resolutionsgesetz)
- Der 1-Kubus muss zusammenhängend sein! (d.h. alle 1-Kubus Minterme müssen zusammenhängen)
- Wenn möglich 2-Kubus bilden.
- Wenn keine Kubenbildung mehr möglich → Primimplikanten

Beispiel (Quine Methode):

	0-Kubus	A	1-Kubus	R	A	2-Kubus	A
$m_1$	$\overline{x_1}\overline{x_2}x_3$	✓	$\overline{x_2}x_3$	$m_1 \& m_5$	$p_1$		
$m_4$	$x_1\overline{x_2}\overline{x_3}$	✓	$x_1\overline{x_2}$	$m_4 \& m_5$	✓	$x_1$	$p_2$
$m_5$	$x_1\overline{x_2}x_3$	✓	$x_1\overline{x_2}$	$m_4 \& m_6$	✓		
$m_6$	$x_1x_2\overline{x_3}$	✓	$x_1x_3$	$m_5 \& m_7$	✓		
$m_7$	$x_1x_2x_3$	✓	$x_1x_2$	$m_6 \& m_7$	✓		

⇒  $f(x_1, x_2, x_3) = p_1 + p_2 = \overline{x_2}x_3 + x_1$

7.4 Resolventenmethode

Ziel: alle Primimplikanten

Wende folgende Gesetze an:  
Absorptionsgesetz:  $a + ab = a$   
allgemeines Resolutionsgesetz:  $x \cdot a + \overline{x} \cdot b = x \cdot a + \overline{x} \cdot b + ab$

Anwendung mit Schichtenalgorithmus

- schreibe die Funktion  $f$  in die 0. Schicht
- bilde **alle möglichen** Resolventen aus der 0. Schicht und schreibe sie in die nächste Schicht als ODER Verknüpfungen (Resolventen zu  $f$  "hinzufügen")
- überprüfe ob Resolventen aus der 1. Schicht Kuben aus Schicht 0 überdecken(Absorption) und streiche diese Kuben aus Schicht 0
- Schicht i besteht aus den möglichen Resolventen von Schicht 0 bis  $(i - 1)$ . Abgestrichene Kuben aus vorherigen Schichten brauchen **nicht** mehr beachtet werden.
- Sobald in der i-ten Schicht +1 steht oder keine weiteren Resolventen gebildet werden können, ist man fertig. ⇒ alle nicht ausgestrichenen Terme bilden die VollSOP

$f(x_1, \dots, x_n)$	Schicht
$x \cdot w + \overline{x} \cdot w + x \cdot y \cdot w \cdot \overline{z} + \overline{x} \cdot y \cdot w \cdot \overline{z} + \overline{y} \cdot w \cdot \overline{z}$	0
$+w + y \cdot w \cdot \overline{z}$	1
$+w \cdot \overline{z}$	2
$+w$	3

7.5 Überlagerung Bestimmung der MinSOP

Geg: KDNF/KDNF ( $\sum m_i$ ) und VollSOP ( $\sum p_i$ )      Ges: MinSOP (Minimalfom)  
Überdeckung:  $C = (m_0 \subseteq p_1) \cdot (m_2 \subseteq p_1 + m_2 \subseteq p_2) \stackrel{!}{=} 1$   
 $C = \tau_1 \cdot (\tau_1 + \tau_2) = \tau_1 + \tau_1 \tau_2 = \tau_1$

Alternativ: Mit Überdeckungstabelle bestimmen. Bsp:

	Minterme			
Primterme	$m_1$	$m_2$	$\dots$	$m_N$
$L(p_i)$				
$p_1$	✓			
$p_2$	✓			✓
$\vdots$				$\vdots$
$p_K$		✓		

Algorithmus:

- Suche Spalten mit nur einem Minterm.
- Streiche andere Spalten des zugehörigen Primterms.
- Streiche Primterme, dessen Minterme alle gestrichen sind.


$K$ : Anzahl der Primterme  
 $N$ : Anzahl der Minterme  
 $L(p_i)$ : Kosten/Länge der Primimplikanten

8 Halbleiter

	Isolator	Metall	undotiert	N-Typ	P-Typ
Ladungsträger	Keine	$e^-$	$e^-/e^+$	$e^-$	$e^+$
Leitfähigkeit	Keine	Sehr hoch	$\propto T$	Hoch	Mittel

9 MOS-FET's

 Metal Oxide Semiconductor Field Effekt Transistor



9.1 Bauteilparameter

Verstärkung:	$\beta = K' \frac{W}{L}$ mit $K' = \frac{\mu \epsilon_{ox} \epsilon_0}{t_{ox}}$ $[\beta] = \frac{A}{V^2}$
Kanalweite	W
Kanallänge	L
Elektronenbeweglichkeit	$\mu$
rel. Dielektrizität des Gateoxys	$\epsilon_{ox} \approx 3,9$
Dielektrizitätskonstante	$\epsilon_0 = 8.8541878 \cdot 10^{-12} \frac{As}{Vm}$
Gateoxydicke	$t_{ox}$
Verstärkung	$\beta = \frac{\mu n \epsilon_{ox} \epsilon_0}{t_{ox}} \cdot \frac{W}{L} = K' \frac{W}{L} = \frac{\mu n C_G}{L^2}$
Kapazität	$C_G = \epsilon_{ox} \epsilon_0 \frac{WL}{t_{ox}}$
Verzögerungszeit	$t_{pHL} \propto \frac{W p \mu p \epsilon_{ox} (V_{DD} -  V_{th} )}{C_L t_{ox} L p}$
Verzögerungszeit (2 Signale)	Zeit zwischen $S_1 = 50\%$ und $S_2 = 50\%$ $LH/HL$ bezieht sich auf Ausgang
Anstiegszeit (Selbes Signal)	$t_r$ Zeit zwischen 10% und 90%
Abfallzeit (Selbes Signal)	$t_f$ Zeit zwischen 90% und 10%
• große Kanalweite ⇒ große Drain-Störme ⇒ schnelle Schaltgeschwindigkeit (da $i_d \propto \beta \propto \frac{W}{L}$ ) Aber: große Fläche.	
• nMos schaltet schneller als pMOS	

9.2 Drainstrom


nMos (p-dotiertes Substrat, n-dotierte Drain/Source), schlechter pull up (Pegeldegenerierung)

Id = { 0, für Ugs - Uth ≤ 0 (Sperrber.)  
β[(ug\_s - Uth) · uds - 1/2 uds^2], für 0 ≤ Ugs - Uth ≤ uds (linearer Ber.)  
1/2 β · (ug\_s - Uth)^2, für 0 ≤ Ugs - Uth ≤ uds (Sättigungsber.)


pMos (n-dotiertes Substrat, p-dotierte Drain/Source), schlechter pull down (Pegeldegenerierung)

Id = { 0, für Ugs - Uth ≥ 0 (Sperrber.)  
-β[(ug\_s - Uth) · uds - 1/2 uds^2], für 0 ≥ Ugs - Uth ≤ uds (linearer Ber.)  
-1/2 β · (ug\_s - Uth)^2, für 0 ≥ Ugs - Uth ≤ uds (Sättigungsber.)


9.3 pMos und nMos

 

9.4 Kondensatoraufgaben

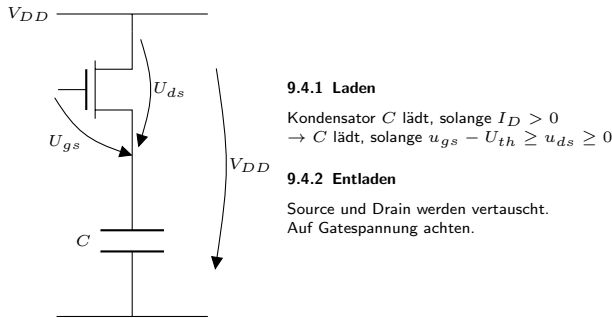


9.5 Gatterschwellspannungsaufgaben

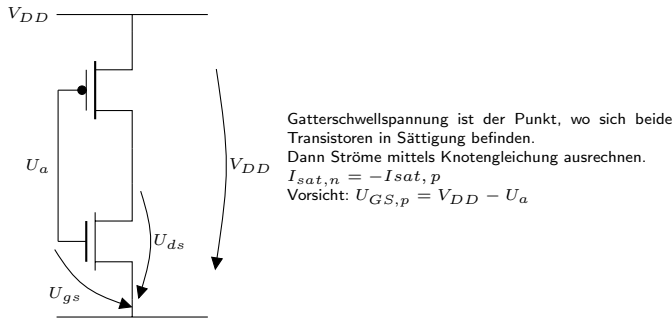

10 CMOS - Logik

 Vorteil: (Fast) nur bei Schaltvorgängen Verlustleistung - wenig statische Verluste  
Drei Grundgatter der CMOS-Technologie:




Falls GND und VDD vertauscht würden, dann NAND → AND und NOR → OR  
Allerdings schlechte Pegelgenerierung.

10.1 Gatterdesign

Netzwerk	Pull-Down Transistoren	Pull-Up Transistoren
AND	Serienschaltung	Parallelschaltung
OR	Parallelschaltung	Serienschaltung

1. Möglichkeit: Direkt; ggf. Inverter vor die Eingänge und Ausgänge schalten.
2. Möglichkeit: Mit boolesche Algebra die Funktion nur mit NAND und NOR darstellen.

10.2 CMOS Verlustleistung

 

Achtung: Logikpegel sind über die Steigung der |VTC| ≤ 1 des Inverters definiert.  
Zusammensetzung Ishort:

Transistor	(0, Vtn)	(Vtn, VDD/2)	Um VDD/2	(VDD/2, VDD -  Vtp )	(VDD - Vtp, VDD)
n-MOS	Sperrt	Sättigung	Sättigung	Linear	Linear
p-MOS	Linear	Sättigung	Sättigung	Sättigung	Sperrt

Dynamische Verlustleistung Pdyn = Pcap + Pshort  
Kapazitive Verluste Pcap = α01 fCLVDD^2  
Kurzschlussstrom Pshort = α01 fβnτ(VDD - 2Vtn)^3  
Schalthäufigkeit α0→1 = Schaltvorgänge(pos. Flanke) / # Betrachtete Takte (max 0.5)  
Schalthäufigkeit (periodisch) α = fswitch / fclk  
Abhängig von den Signalfanken, mit Schaltfunktionen verknüpft  
≈ VDD1 / ∝ Schaltzeit: VDD2 = tD1 / tD2 (bei Schaltnetzen tlog)  
Verzögerungszeit tpd ∝ CL \* tox \* Lp / Wpμpε(VDD - Vth)


tpd ist Zeit zwischen crossover 50% von Eingang zu crossover 50% am Ausgang.

Steigend mit: Kapazitiver Last, Oxiddicke, Kanallänge, Schwellspannung

Sinkend mit: Kanalweite, Ladungsträger Beweglichkeit, Oxyd Dielektrizität, Versorgungsspannung

Statische Verlustleistung Pstat: Sub-Schwellströme, Leckströme, Gate-Ströme Abhängigkeit:  
VDD ↑: Pstat ↑ Vth ↑: Pstat ↓ (aber nicht proportional)

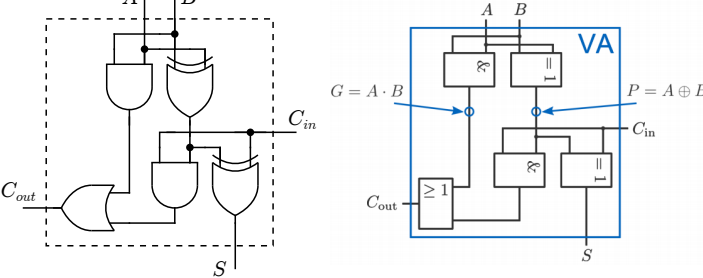11 Volladdierer (VA)/Ripple-C(u)arry-Adder



Generate gn = an · bn  
Propagate pn = an ⊕ bn  
Summenbit Sn = cn ⊕ pn = an ⊕ bn ⊕ cn  
Sn = anbn̄cn + an̄bncn + anbn̄cn + an̄bncn (Ungerade Anzahl von Eingängen 1)  
genau ein Eingang high alle Eingänge high  
Carry-out cn+1 = cn · pn + gn  
cn+1 = anbn̄cn + an̄bncn + anbn̄cn + an̄bncn (Mindesten zwei Eingänge 1)  
zwei Eingänge 1 drei Eingänge 1

Laufzeiten  
tsn = { tcn + txor tcn > txor  
2txor sonst  
tcn+1 = { tand + tor an = bn = 1 (gn = 1)  
txor + tand + tor an = bn = 0 (pn = 0, gn = 0)  
tcn + tand + tor an ≠ bn (pn = 1)

12 Sequentielle Logik

Logik mit Gedächtnis (Speicher).

12.1 Begriffe/Bedingungen

tSetup	Stabilitätszeit vor der aktiven Taktflanke
tHold	Stabilitätszeit nach der aktiven Taktflanke
tc2q	Eingang wird spätestens nach tc2q am Ausgang verfügbar
Min. Taktperiode	tc2q ≥ t1,c2q + tlogic,max + t2,setup
Max. Taktfrequenz	fmax = ⌊ 1 / tc2q ⌋ (Nicht aufrunden)
Holdzeitbedingung	tHold ≤ tc2q + tlogic,min → Dummy Gatter einbauen
Durchsatz	1Sample / tclk,pipe = f
Latenz	tclk · #Pipelinstufen (das zwischen den FFs)

12.2 Pipelining

Nur bei synchronen(taktgesteuerten) Schaltungen möglich!

- Aufteilen langer kombinatorischer Pfade durch Einfügen zusätzlicher Registerstufen  
→ Möglichst Halbierung des längsten Pfades
- Zeitverhalten beachten (evtl. Dummy-Gatter einfügen)
- Durchsatz erhöht sich entsprechend der Steigerung der Taktfrequenz
- Gesamtlatenz wird eher größer
- Taktfrequenz erhöht sich

12.3 Parallel Processing

Durchsatz = #Modul / tclk,Modul = f Latenz = tclk


- Paralleles, gleichzeitiges Verwenden mehrere identischer Schaltnetze
- Zusätzliche Kontrolllogik nötig (Multiplexer)
- Taktfrequenz und Latenz bleiben konstant
- Durchsatz steigt mit der Zahl der Verarbeitungseinheiten  
ABER: deutlich höherer Ressourcenverbrauch

13 Speicherelemente


**Flüchtig** Speicherinhalt gehen verloren, wenn Versorgungsspannung  $V_{DD}$  wegfällt - Bsp: \*RAM  
**Nicht Flüchtig** Speicherinhalt bleibt auch ohne  $V_{DD}$  erhalten - Bsp: Flash  
**Asynchron** Daten werden sofort geschrieben/gelesen.  
**Synchron** Daten werden erst mit  $clk_0 \rightarrow 1$  geschrieben.  
**Dynamisch** Ohne Refreshzyklen gehen auch bei angelegter  $V_{DD}$  Daten verloren - Bsp: DRAM  
**Statisch** Behält den Zustand bei solange  $V_{DD}$  anliegt (keine Refreshzyklen nötig) - Bsp: SRAM  
**Bandbreite:** Bitanzahl, die gleichzeitig gelesen/geschrieben werden kann.  
**Latenz:** Zeitverzögerung zwischen Anforderung und Ausgabe von Daten.  
**Zykluszeit:** Minimale Zeitdifferenz zweier Schreib/Lesezugriffe.

Speicherkapazität = Wortbreite · 2<sup>Adressbreite</sup>


13.1 Speicherzelle/Register

 

13.2 Latch

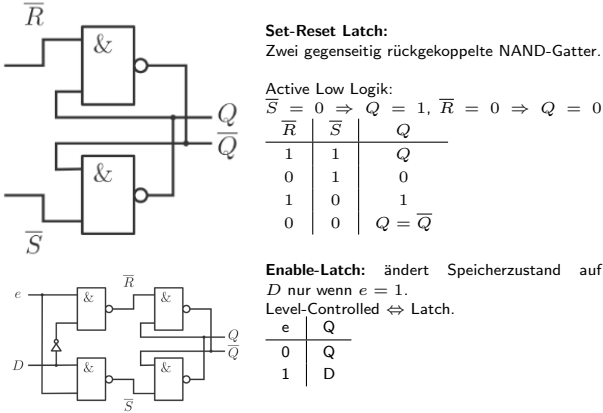


13.3 Flip-Flop

 

14 Automaten

DFA 6-Tupel  $\{I, O, S, R, f, g\}$

$I$	Eingabealphabet
$O$	Ausgabealphabet
$S$	Menge von Zuständen
$R \subseteq S$	Menge der Anfangszustände
$f : S \times I \rightarrow S$	Übergangsrelation
$g$	Ausgaberation

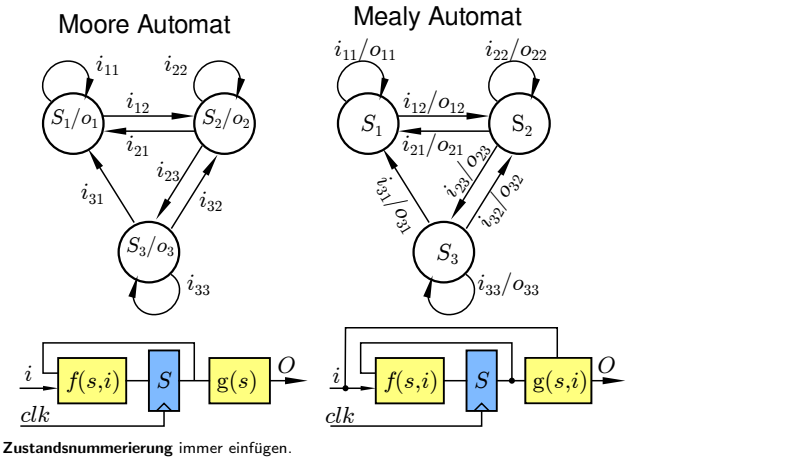

Moore	Mealy
Output hängt nur vom Zustand ab	Output hängt von Zustand und Eingabe ab
Kein direkter kombinatorischer Pfad Eingang⇒Ausgang	Generell weniger Zustände als Moore.
$s' = f(s, i), o = g(s)$	$s' = f(s, i), o = g(s, i)$
$g : S \rightarrow O$	$g : S \times I \rightarrow O$

14.1 Wahrheitstabelle einer FSM

$i$	$S = S_0 \dots S_n$	$o$	$S' = S'_0 \dots S'_n$
0	0...0	o0,0...0	S'_0,0...0
⋮	⋮	⋮	⋮
1	1...1	o1,1...1	S'_1,1...1

**Moore:**  $o$  ist  $f(S)$ , nächster Zustand  $S' = f(i, S)$   
**Mealy:**  $o$  ist  $f(i, S)$ , nächster Zustand  $S' = f(i, S)$